

## 6' Esercitazione

<https://politecnicomilano.webex.com/meet/gianenrico.conti>

Gian Enrico Conti

MIPS architecture (single cycle)


# Outline

---

- **Formato Istruzioni**
  - Istruzioni per formato (GIA V ISTO EX 5)
- **Architettura a singolo ciclo**
  - Funzionamento
  - Segnali di controllo
- **Architettura pipelined**
  - Funzionamento
  - Esecuzione sequenziale vs pipelined
  - Conflitti all'interno della pipeline
    - Conflitti strutturali
    - Conflitti sui dati
    - Conflitti di controllo
 
# Architettura a singolo ciclo

- Schema semplificato dell'architettura MIPS a singolo ciclo
  - Supporto della maggior parte delle funzioni




# Funzionamento (I)

- Il funzionamento dell'architettura MIPS si divide in 5 parti principali:

- **FETCH**

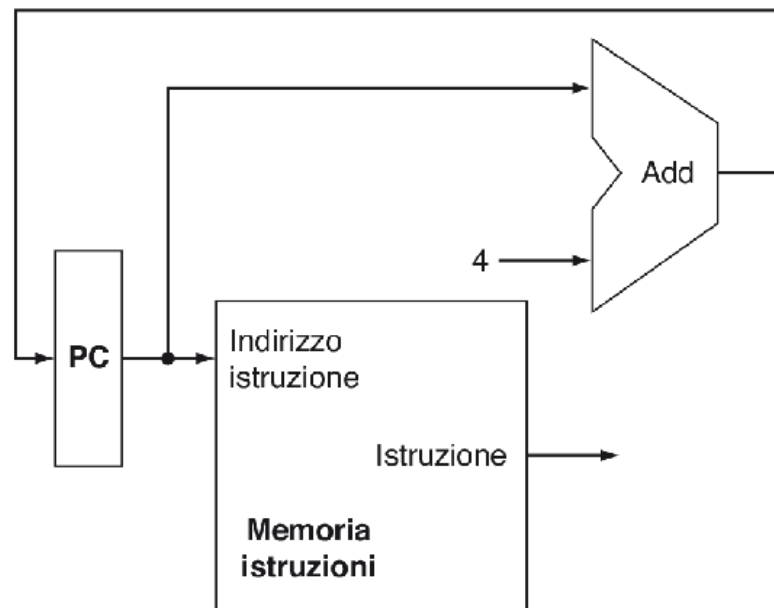- Caricamento dell'istruzione nel PC dalla memoria istruzioni
- Incremento del PC



# Funzionamento (II)

---


## – DECODE

- Lettura dei dati da Register File
- Preparazione di eventuali altri operandi per la ALU ( Ex. Immediati )
- Preparazione dei segnali di controllo per l'esecuzione dell'istruzione

# Funzionamento (III)
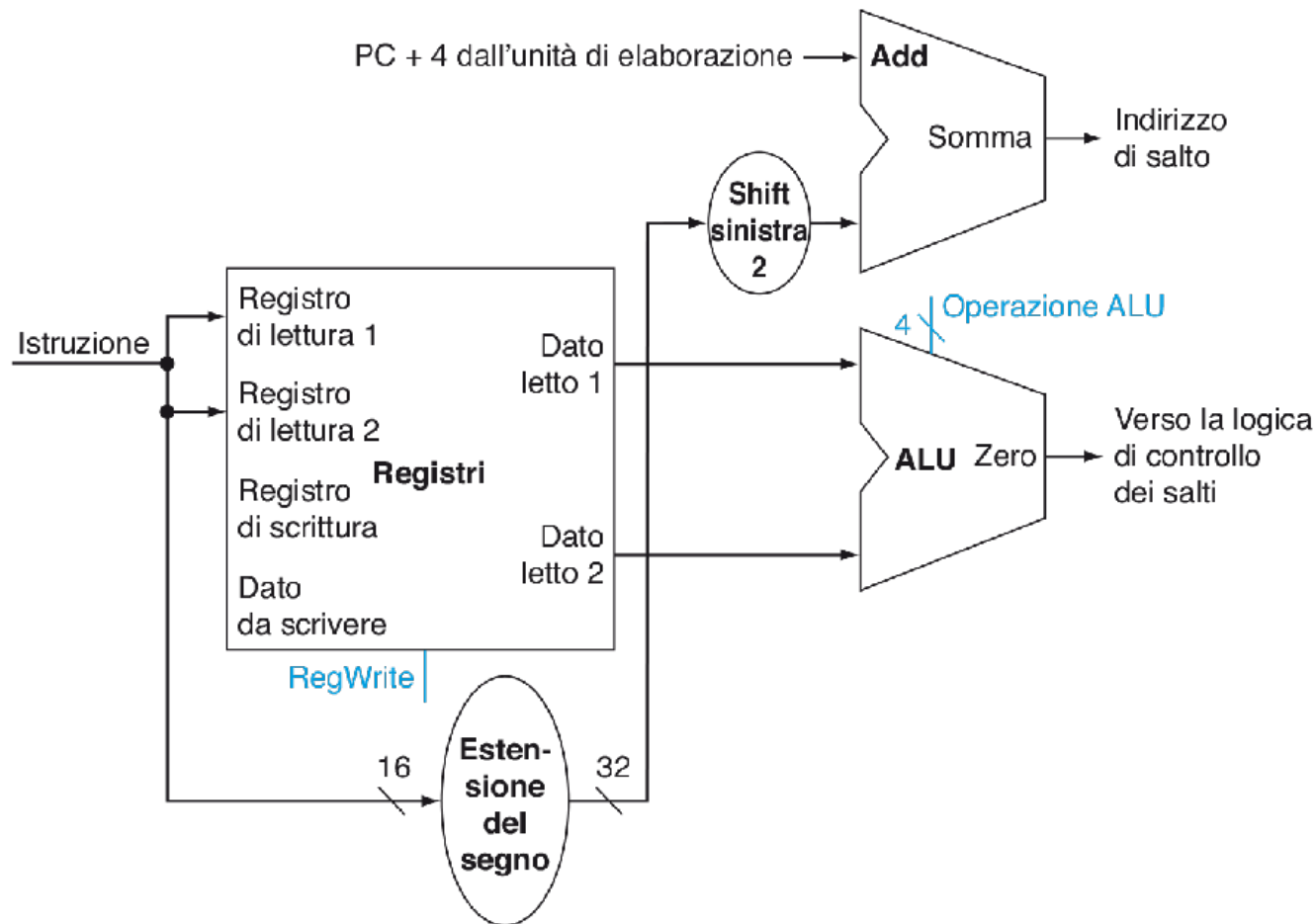
## — EXECUTE

- Calcolo del risultato dell'operazione
- Calcolo indirizzo di salto




# Funzionamento (IV)

## – MEMORY

- Caricamento di eventuali dati da memoria

## – WRITE BACK

- Scrittura nel Register File

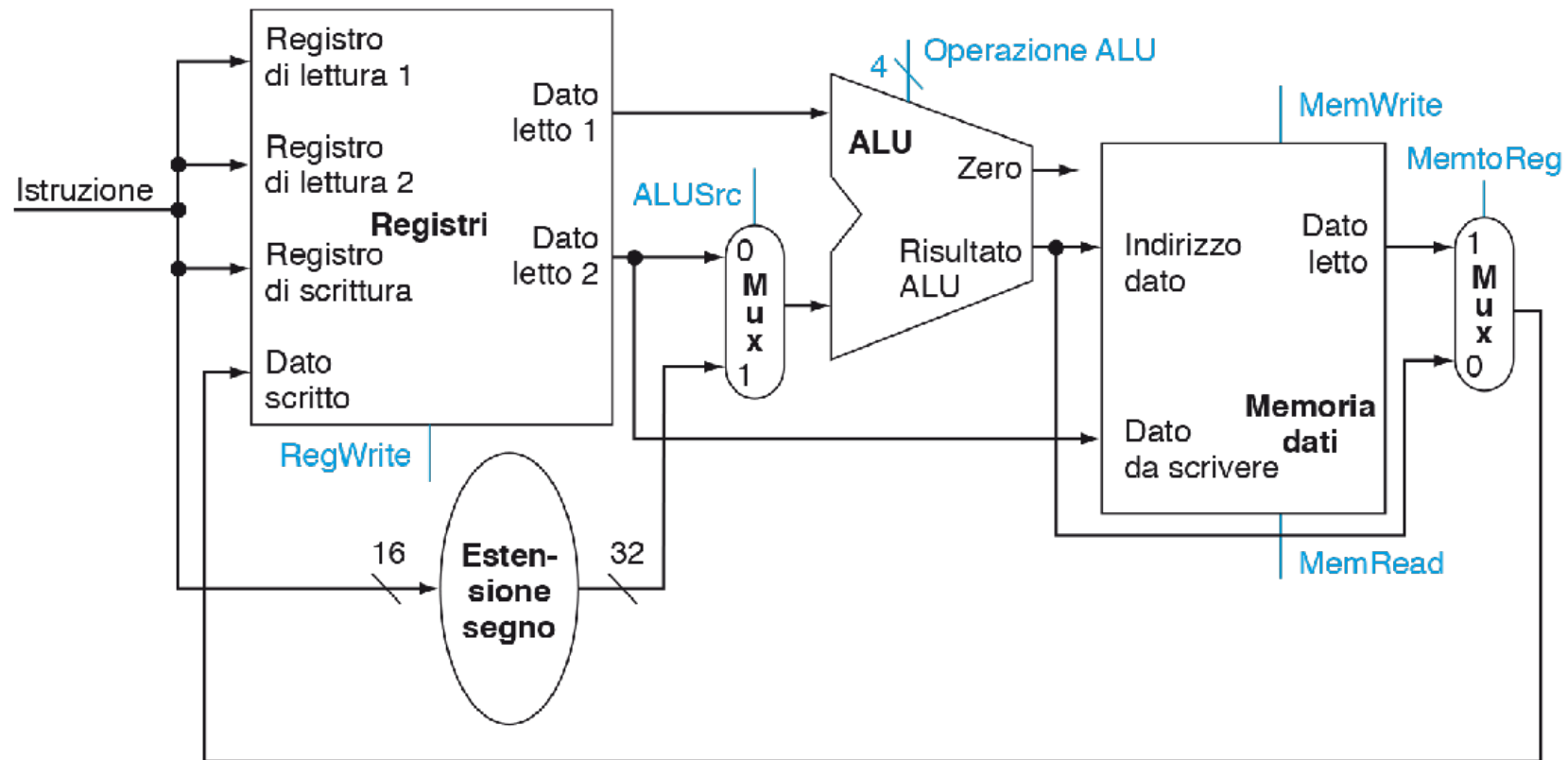

# Architettura a singolo ciclo

---

- Segnali di controllo
- Controllore ALU



# Architettura a singolo ciclo – Segnali di controllo

- I segnali di controllo sono i punti di controllo dell'architettura MIPS
  - L'unità di controllo genera questi segnali in base all'istruzione da eseguire
  - Il controllore ALU è un sottosistema dell'unità di controllo

Nome del segnale	Effetto quando non asserito	Effetto quando asserito
RegDst	Il numero del registro di scrittura proviene dal campo rt (bit 20-16)	Il numero del registro di scrittura proviene dal campo rd (bit 15-11)
RegWrite	Nulla	Il dato viene scritto nel register file nel registro individuato dal numero del registro di scrittura
ALUSrc	Il secondo operando della ALU proviene dalla seconda uscita del register file (Dato letto 2)	Il secondo operando della ALU proviene dall'estensione del segno dei 16 bit meno significativi dell'istruzione
PCSrc	Nel PC viene scritta l'uscita del sommatore che calcola il valore di $PC + 4$	Nel PC viene scritta l'uscita del sommatore che calcola l'indirizzo di salto
MemRead	Nulla	Il dato della memoria nella posizione puntata dall'indirizzo viene inviato in uscita sulla linea «dato letto»
MemWrite	Nulla	Il contenuto della memoria nella posizione puntata dall'indirizzo viene sostituito con il dato presente sulla linea «dato scritto»
MemtoReg	Il dato inviato al register file per la scrittura proviene dalla ALU	Il dato inviato al register file per la scrittura proviene dalla Memoria Dati

# Architettura a singolo ciclo – Segnali di controllo (II)


## ■ Altra vista:

Operation	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp	MemWrite	MemRead	MemToReg
add	1	1	0	010	0	0	0
sub	1	1	0	110	0	0	0
and	1	1	0	000	0	0	0
or	1	1	0	001	0	0	0
slt	1	1	0	111	0	0	0
lw	0	1	1	010	0	1	1
sw	X	0	1	010	1	0	X
beq	X	0	0	110	0	0	X

# Architettura a singolo ciclo – Controllore ALU

- Il controllore ALU decide come deve operare la ALU in base all'istruzione da eseguire

Linee di controllo della ALU	Operazione
0000	AND
0001	OR
0010	somma
0110	sottrazione
0111	set less than
1100	NOR

 

- Il segnale **ALUOp**, insieme al campo funzione determina l'operazione da eseguire
  - LW/SW → ALUOp = 00
  - BEQ → ALUOp = 01
  - Istruzione R → ALUOp = 10

# Calcolo datapath

---

- Nell' ipotesi single cycle, calcoliamo tempo totale della propagazione dei dati x la istruzione:

`lw $t0, 12($sp)`

Si noti:

- Fetch...
- Accesso al register file (\$SP)
- Somma/Sottrazione
- Accesso alla memoria
- Accesso al register file (\$SP)

# Calcolo datapath

---


lw \$t0, 12(\$sp)

Siano dati:

- reading the **instruction** memory 2ns
- reading the **data** memory 2ns
- reading **registers** 1ns
- **ALU** timings 2ns
- writing in **registers** 1ns


# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

reading the instruction memory (Fetch)

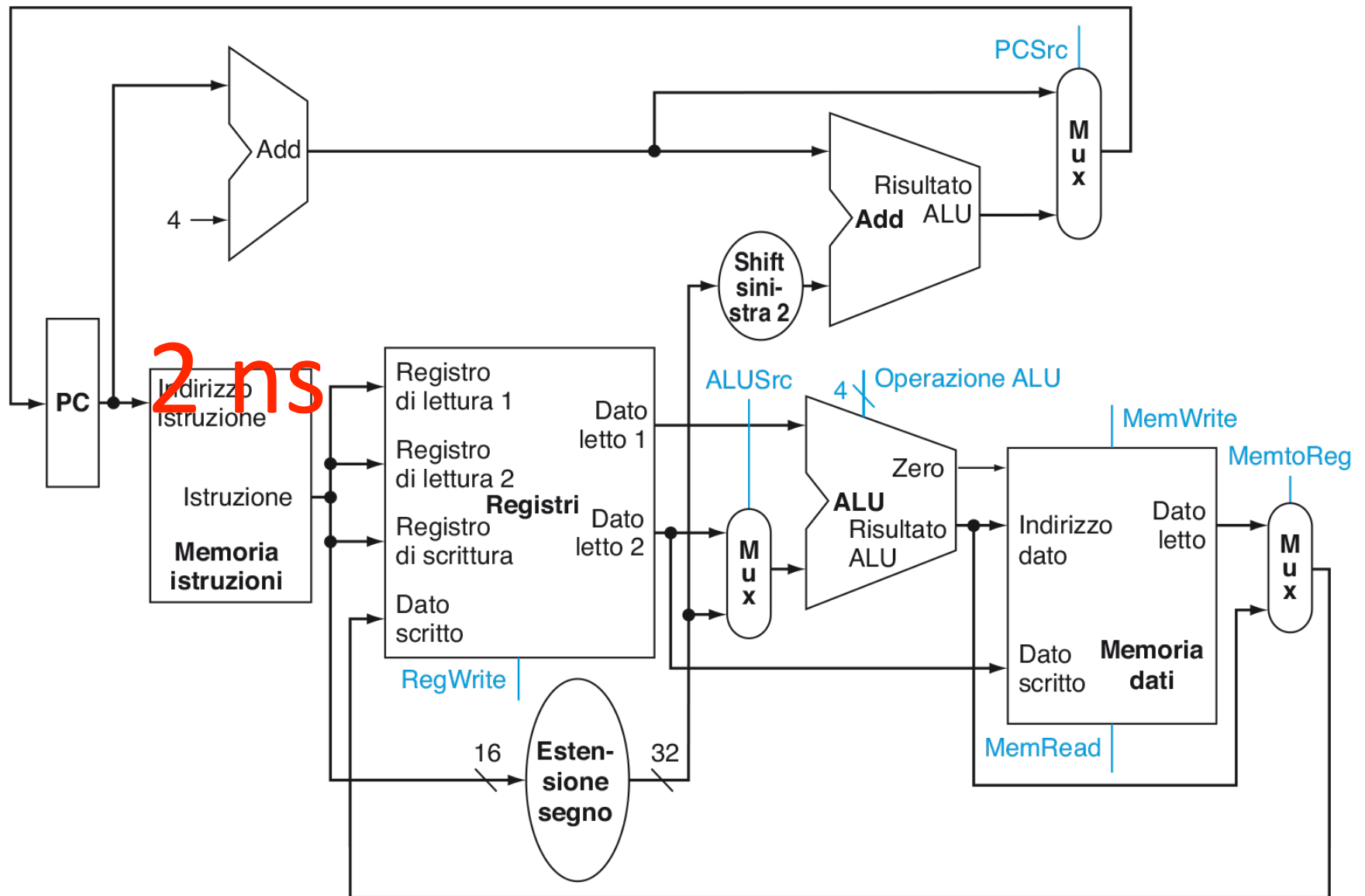


# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

reading \$SP

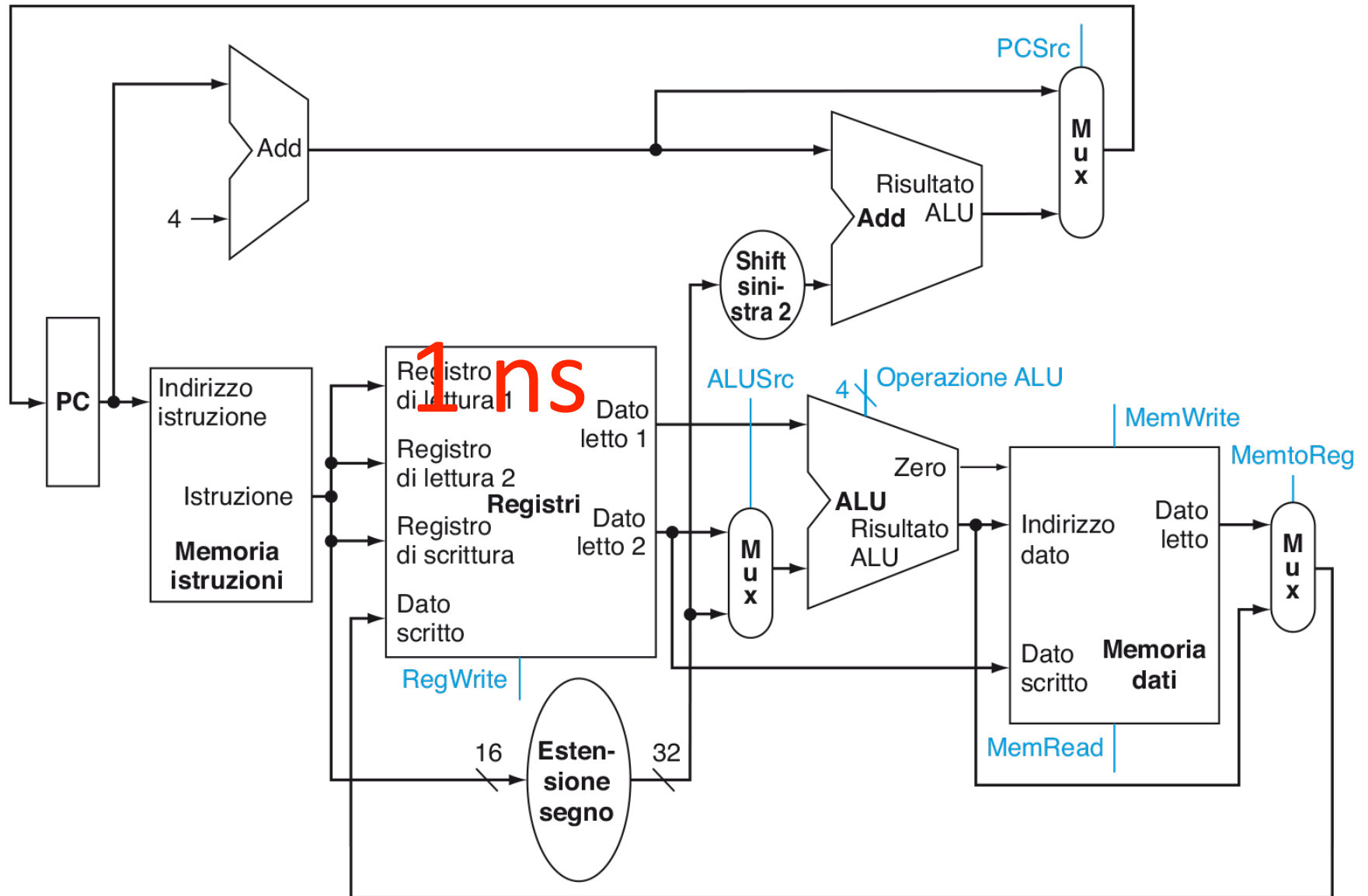

# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)


Add 12 to SP:

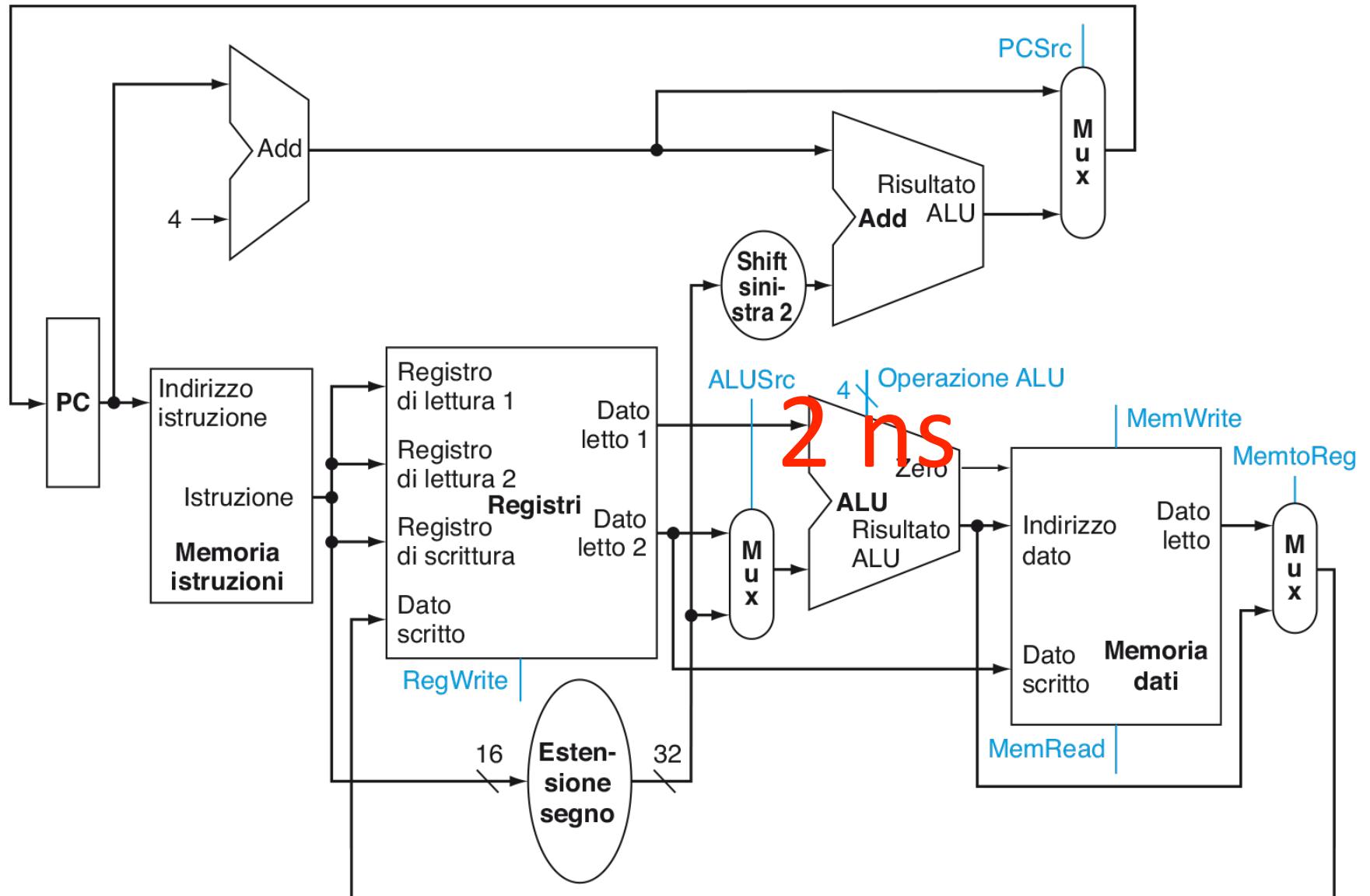




# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

reading the data from memory

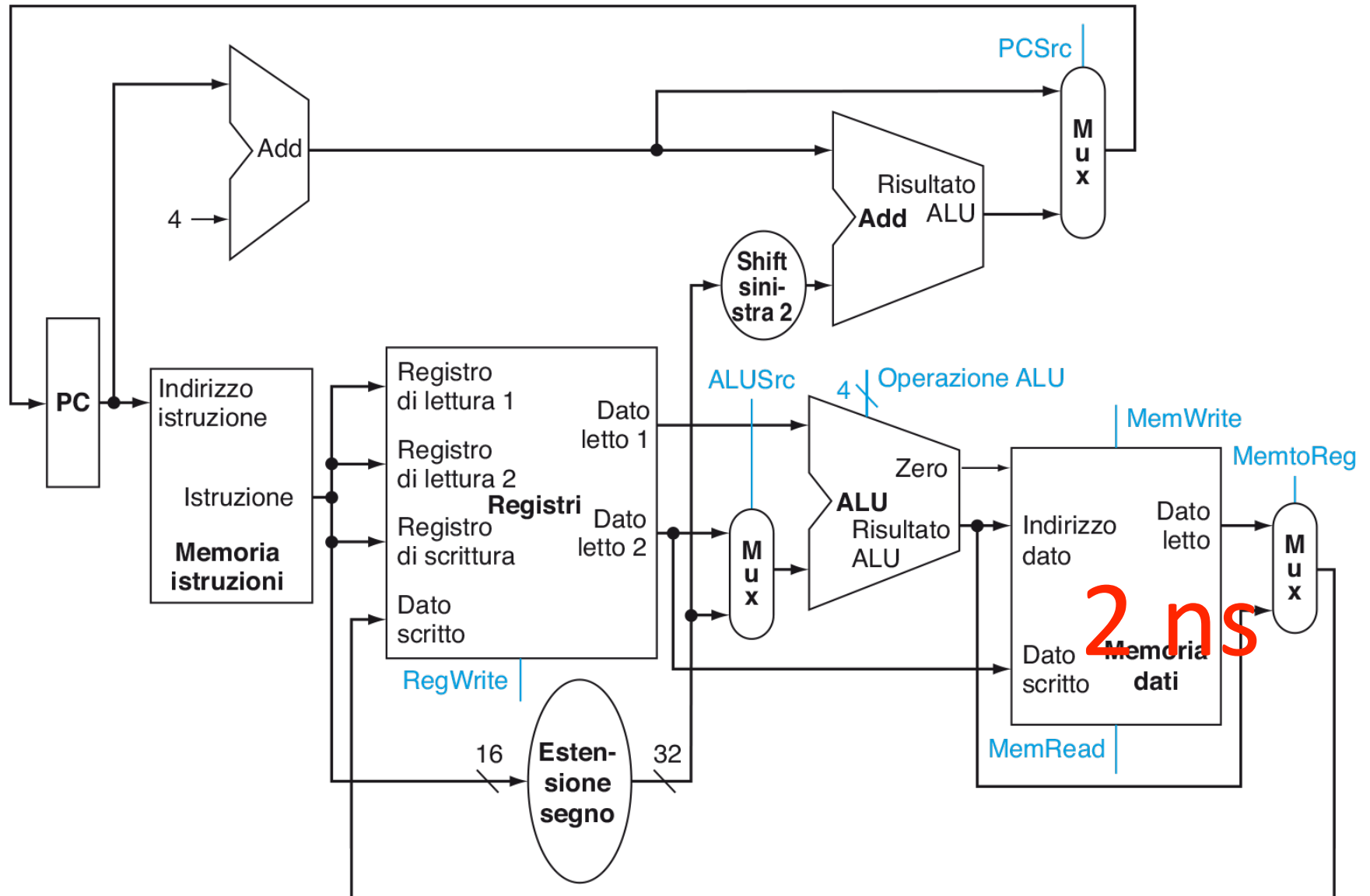


# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

## Writing in register (\$t0)

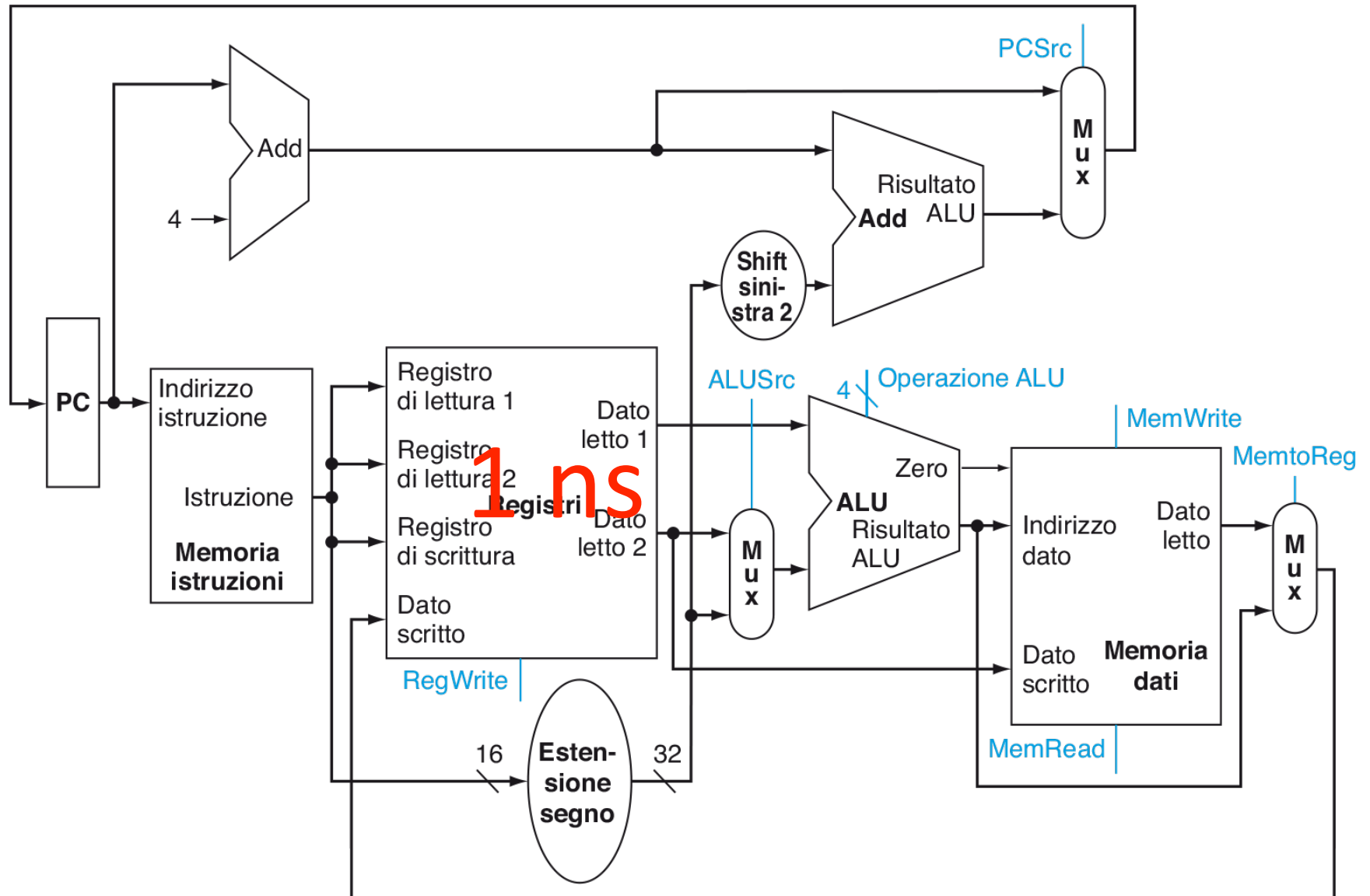

# Calcolo datapath: lw \$t0, 12(\$sp)

Tot 8 ns

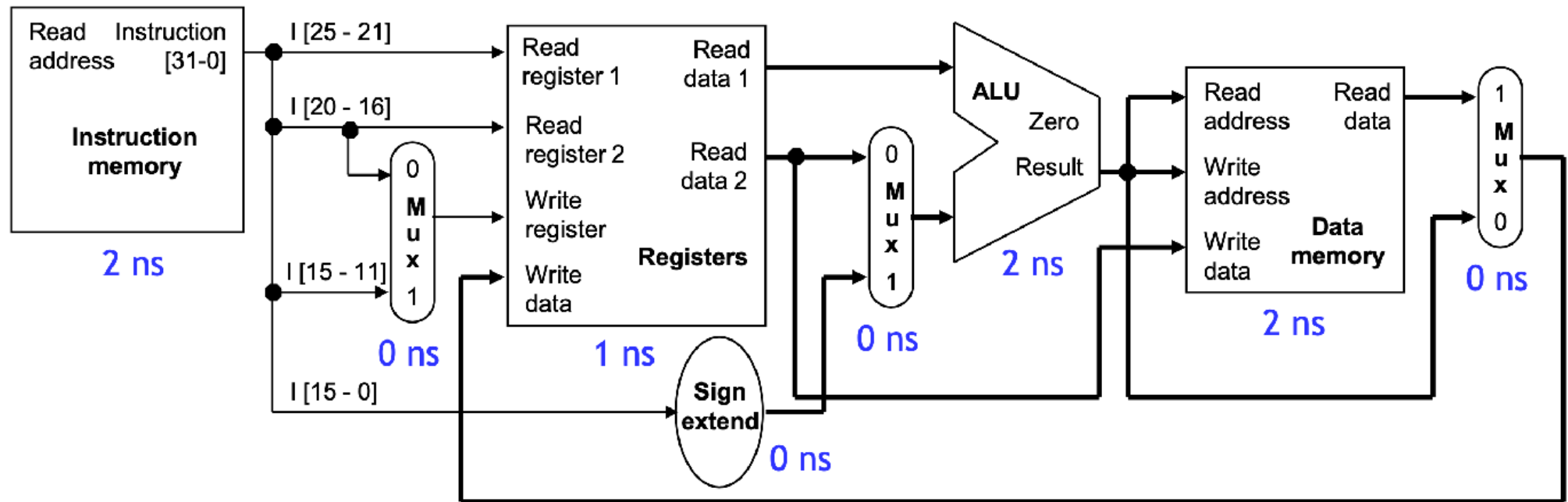

2


1+1

2

2

Si notino i commenti x elem in logica combinatoria (mux)


# Calcolo datapath: add \$t0, \$t1, \$t2

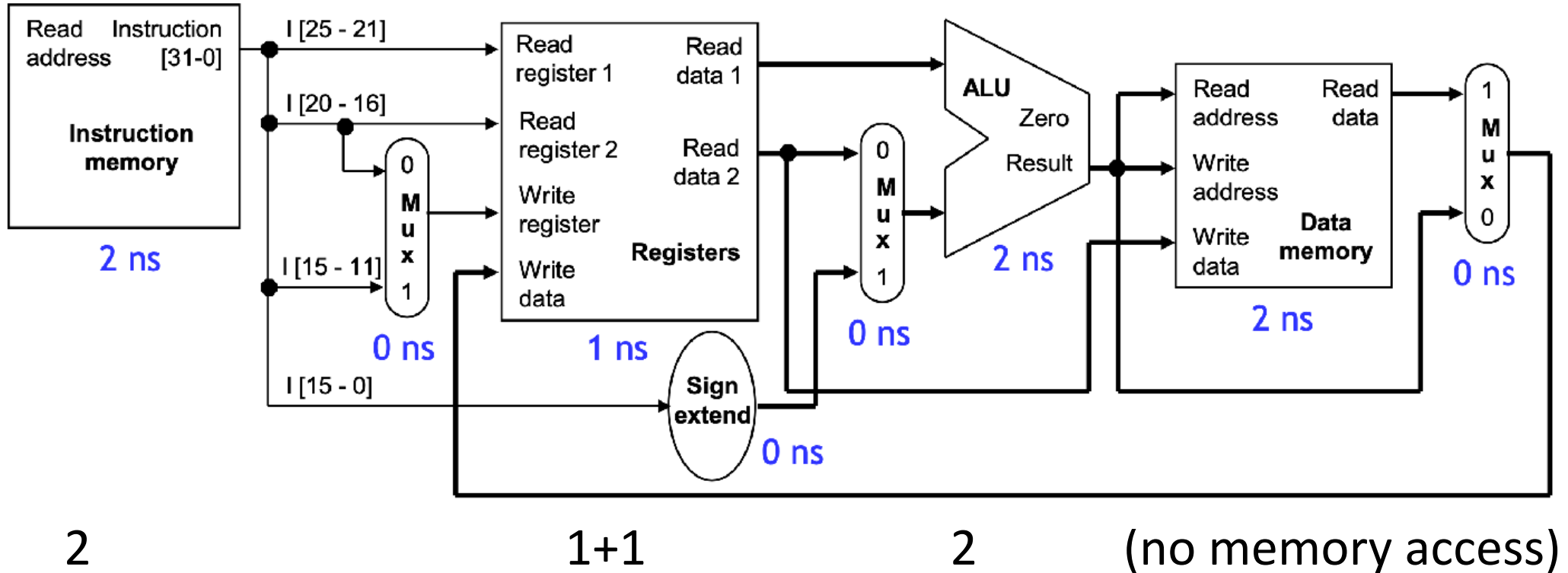

read the instruction memory (fetch) = 2  
read registers \$t1 and \$t2 = 1 (don't sum!)  
add \$t1 + \$t2 = 2  
save \$t0 in register file = 1

# Calcolo datapath: add \$t0, \$t1, \$t2

## Tot 6 ns

 

read the instruction memory (fetch)	= 2
read registers \$t1 and \$t2	= 1 (don't sum!)
add \$t1 + \$t2	= 2
save \$t0 in register file	= 1

# Esercizio

---


- Si suppone che i blocchi logici richiesti per implementare l'unità di elaborazione di un processore abbiano le latenze riportate nella tabella seguente

Mem-I	Add	Mux	ALU	Registri	Mem-D	Estensione segno	Shift Sx 2
200 ps	70 ps	20 ps	90 ps	90 ps	250 ps	15 ps	10 ps

1. Se richiedessimo al processore solo di prelevare le istruzioni una dopo l'altra, quale sarebbe il periodo del clock?
2. Si consideri un'unità di elaborazione completa che debba eseguire solamente istruzioni di un unico tipo: salti incondizionati relativi al PC. Quale sarebbe il cammino critico di questa unità di elaborazione?


# Esercizio

## ■ Riferimento per punto 1

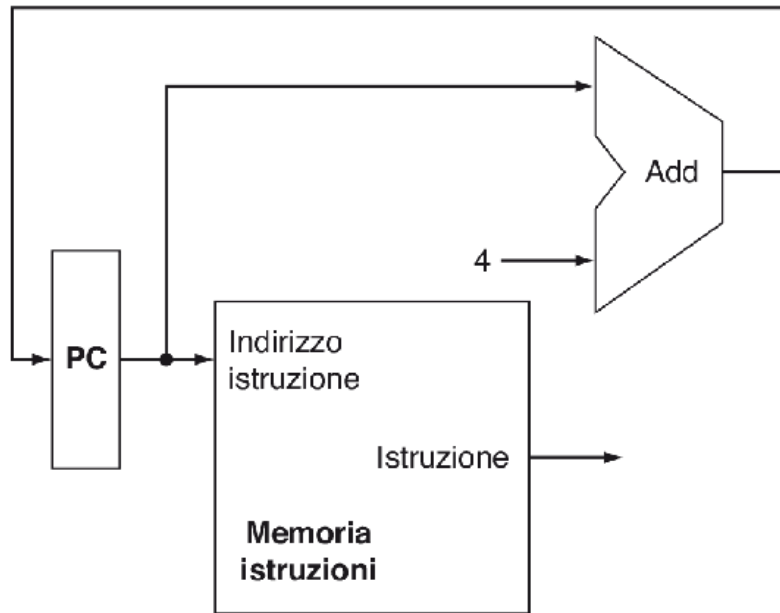

# Esercizio

## ■ Riferimento per punto 2-3

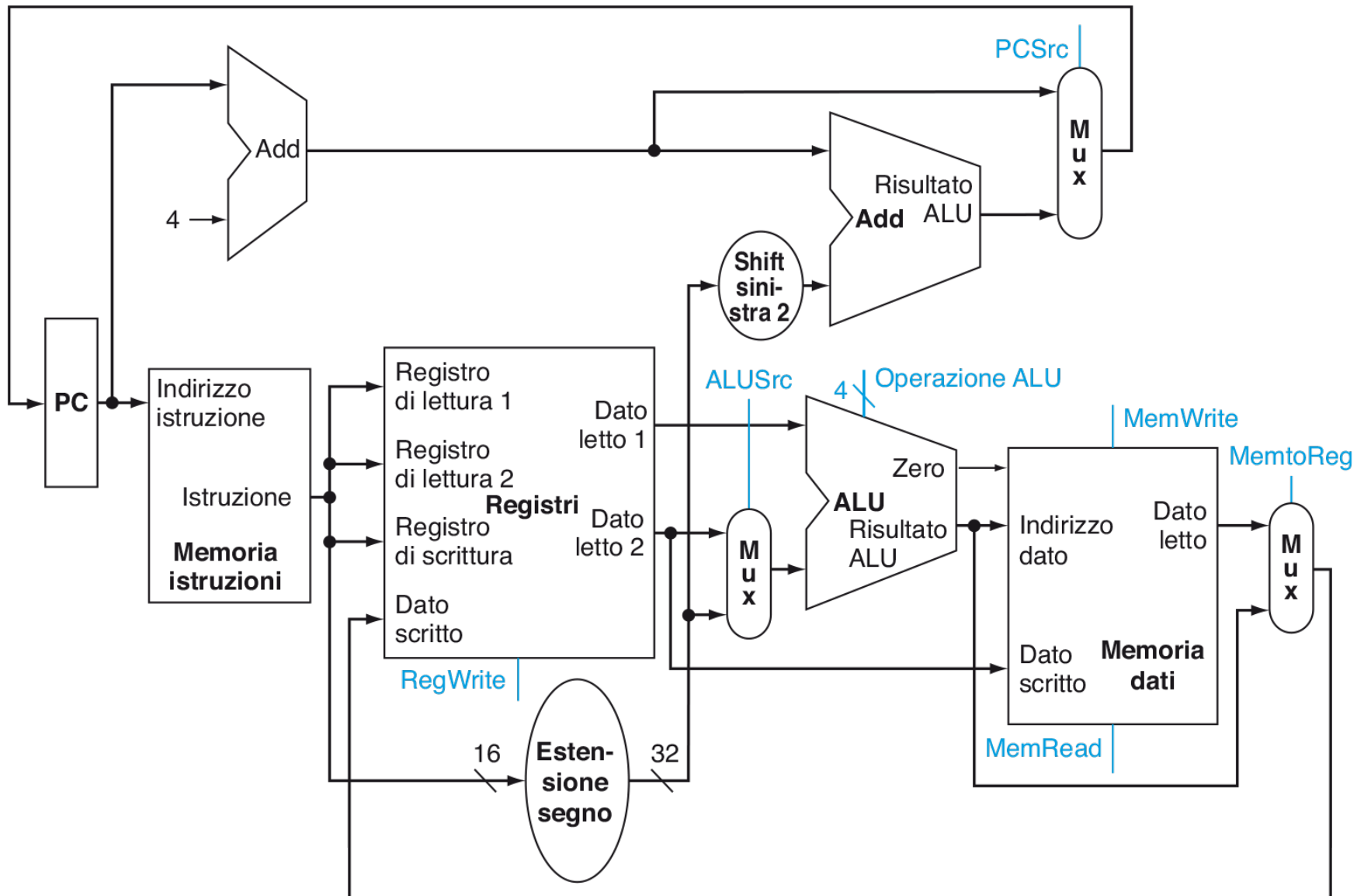



# Esercizio

---

- I restanti tre problemi di questo esercizio riguardano l'elemento del cammino di elaborazione «Shift sx 2».
1. Quali tipi di istruzioni richiedono questa risorsa?
  2. Per quali tipi di istruzioni (se ce ne sono) questa risorsa si trova sul loro cammino critico?
  3. Supponendo che si vogliano supportare solamente le istruzioni add e branch incondizionato, discutere come la variazione della latenza di questa risorsa influenzi il periodo del clock del processore. Si supponga che la latenza delle altre risorse non cambi.

## Esercizio 2

---

- Per i problemi di questo esercizio si supponga che la percentuale delle singole istruzioni sia la seguente:

add	addi	not	beq	lw	sw
20 %	20 %	0 %	25 %	25 %	10 %

1. In quale percentuale del numero totale di cicli di clock viene utilizzata la memoria dati?
2. In quale percentuale del numero totale di cicli di clock viene richiesto il circuito di estensione del segno? Che cosa fa questo circuito durante l'esecuzione delle istruzioni che non utilizzano l'estensione del segno?